

第六次实验

徐亦昶 PB20000156

实验题目

使用 Vivado 进行仿真


实验练习

Problem 1

使用#号来控制产生下一个信号的时间，用initial语句实现并行控制两个输出。

```
`timescale 1ns / 1ps
module test_bench();
reg a,b;
initial
begin
    a=1;
    b=0;
end
initial
begin
    #200;
    a=0;
end
initial
begin
    #100;
    b=1;
    #175;
    b=0;
    #75;
    b=1;
end
endmodule
```

产生的波形信号如下：

 


Problem 2

使用always来实现时钟信号的周期性变化，使用initial来实现变量值的同步、一次性更新。

```
`timescale 1ns / 1ps
module test_bench();
reg clk,rst_n,d;
wire q;
initial clk=0;
always #5 clk=~clk;
initial
begin
    rst_n=0;
    d=0;
end
initial
begin
    #27;
    rst_n=1;
end
initial
begin
    #13;
    d=1;
    #24;
    d=0;
end
endmodule
```

在Vivado中仿真，产生如下波形：

 


Problem 3

在上一条代码中，调用模块d_ff_r:

```
d_ff_r d_ff_r(.clk(clk),.rst_n(rst_n),.d(d),.q(q));
```

调用语句在wire声明后面。

在Vivado中进行仿真，波形如下：

 

对不同的输入，使用case语句得到相应的输出。注意赋值符号`<=`是作用于时序逻辑，不是组合逻辑。即使是在`always`语句下，也不一定要用`<=`来赋值。（做本题目时，一开始使用了`<=`来对输出变量进行赋值，导致仿真的波形图无法正常显示，输出变量一直都是XX）

译码器代码：


```
`timescale 1ns / 1ps
module decoder(
input [2:0] in,
output reg [7:0] out);
always@(*)
begin
case(in)
3'b000:out=8'b0111_1111;
3'b001:out=8'b1011_1111;
3'b010:out=8'b1101_1111;
3'b011:out=8'b1110_1111;
3'b100:out=8'b1111_0111;
3'b101:out=8'b1111_1011;
3'b110:out=8'b1111_1101;
3'b111:out=8'b1111_1110;
default:out=8'b1111_1111;
endcase
end
endmodule
```

仿真文件将调用该模块，依次产生可能的输入信号对模块进行检查：

```
`timescale 1ns / 1ps
module test_bench();
reg [2:0] in;
wire [7:0] out;
decoder decoder(.in(in),.out(out));
initial
begin
in=3'b000; #20;
in=3'b001; #20;
in=3'b010; #20;
in=3'b011; #20;
in=3'b100; #20;
in=3'b101; #20;
in=3'b110; #20;
in=3'b111; #20;
$finish;
end
```

```
end  
endmodule
```

波形图：

 

输出波形正常。

总结与思考

- 1、通过本次实验，学会了在Vivado上进行Verilog的设计与验证，同时掌握了使用Vivado写Verilog仿真文件的语法。
- 2、难易度中等。
- 3、任务量适中。
- 4、建议提升vivado的速度，特别是在后面实验的bit文件生成部分，速度奇慢。