

## 实验 03\_简单时序逻辑电路

徐亦昶

PB20000156

### 实验目的


- 掌握时序逻辑相关器件的原理及底层结构
- 能够用基本逻辑门搭建各类时序逻辑器件
- 能够使用 Verilog HDL 设计简单逻辑电路

### 实验环境


- vlab.ustc.edu.cn
- Logisim
- verilogoj.ustc.edu.cn

### 实验过程


Step1：搭建双稳态电路

 

- 拼接电路

 


- 将两条交叉耦合线断开一条并接通信号

 

- 连上耦合线并断开信号，发现信号保持

Step2：搭建SR锁存器


搭好的锁存器如图：

 

Step3：搭建D锁存器

时钟信号为 1 时，将 SR 锁存器的 S 和 R 输入用一个输入和它的反向表示，这样可以保证它们不同时为 1；时钟信号为 0 时，经过 AND 操作使得锁存器的 S 和 R 均为 0，锁存器保持。


直接参考文档搭建电路：

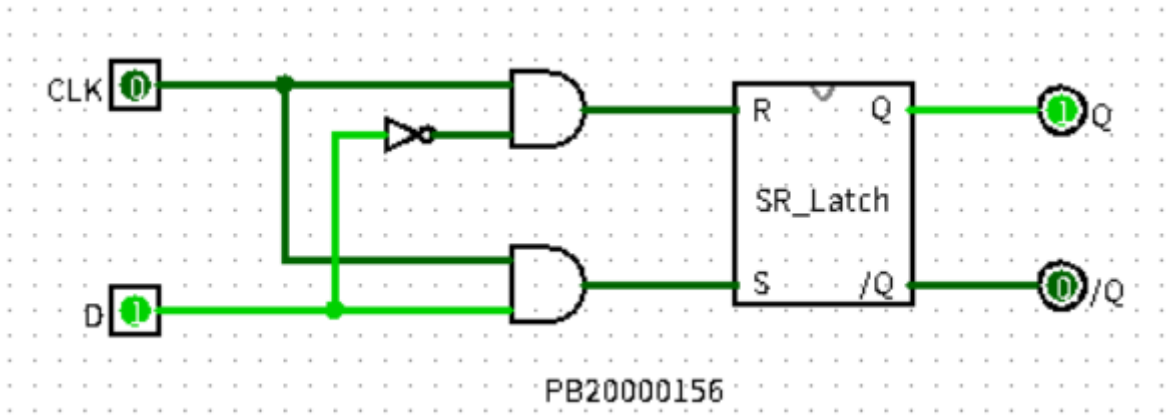



Step4：搭建D触发器

两个 D 锁存器可以构成 D 触发器，它们的时钟信号相反，起到了信号延迟的作用。

- 搭建 D 触发器电路

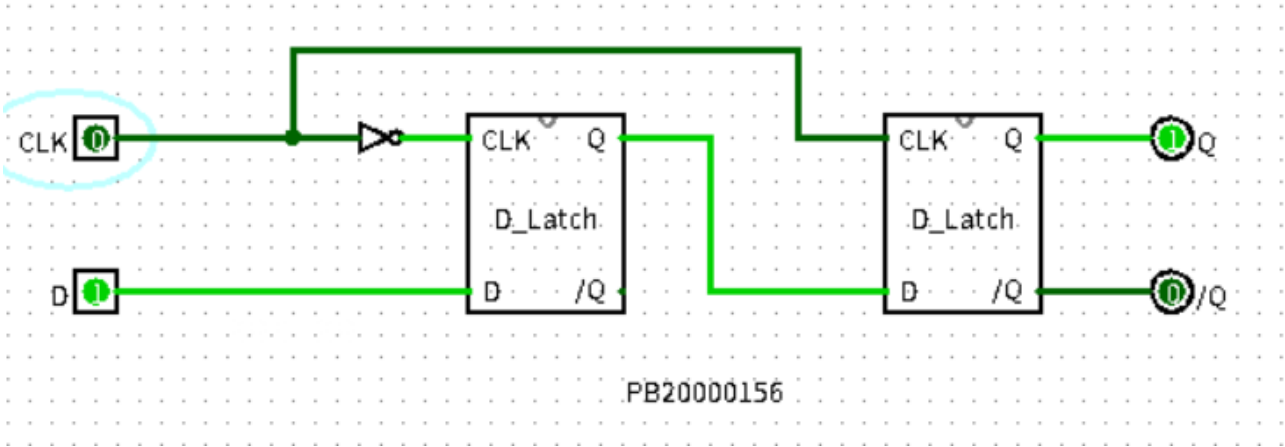


- 更换为时钟信号

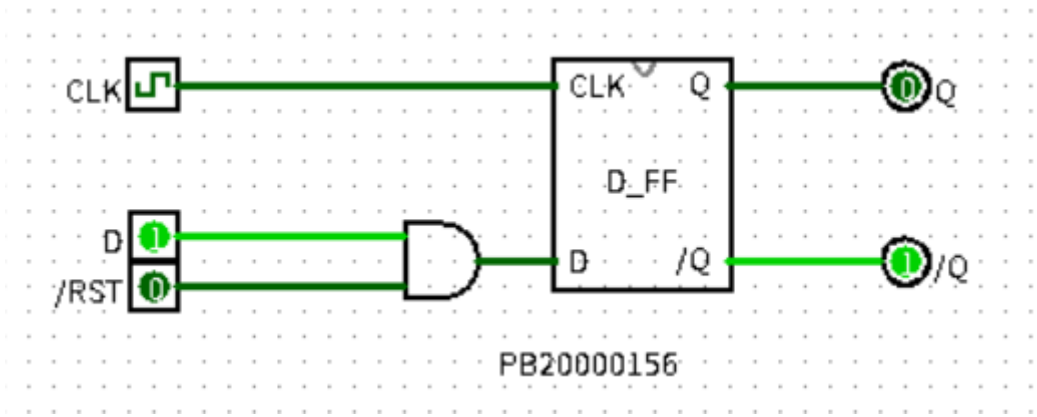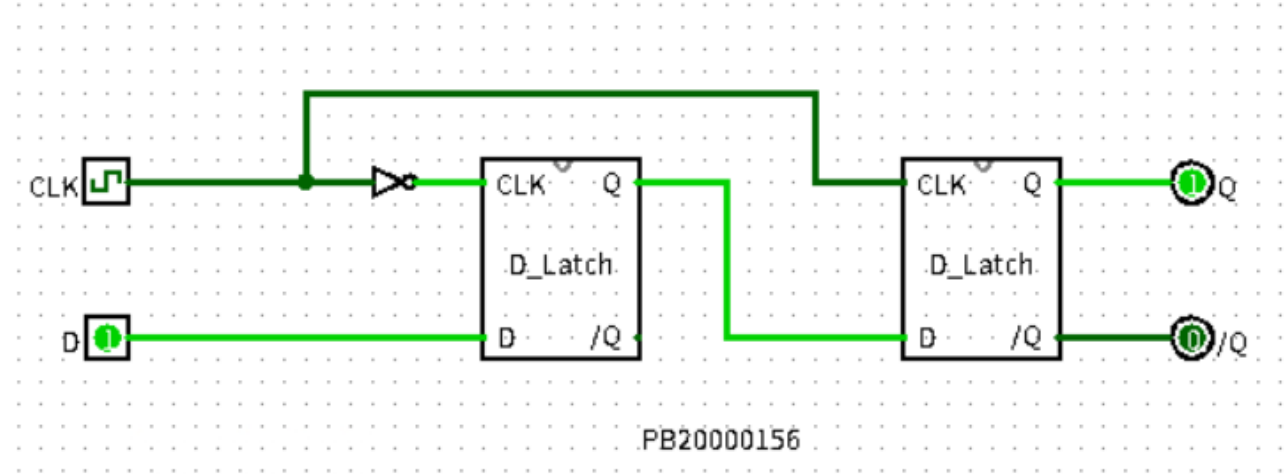


- 增加复位信号

Step5：搭建寄存器

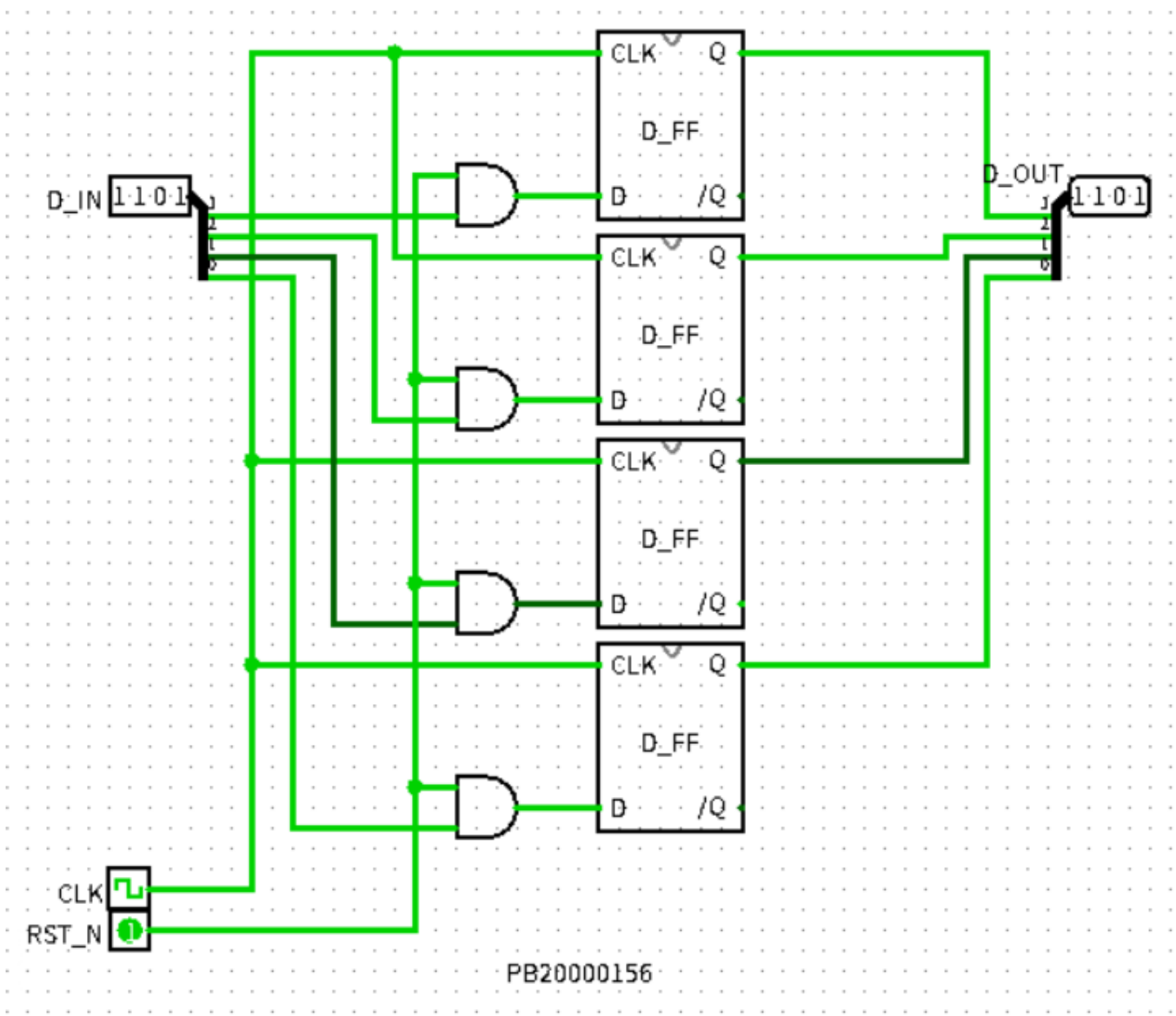

Step6：搭建简单时序逻辑电路

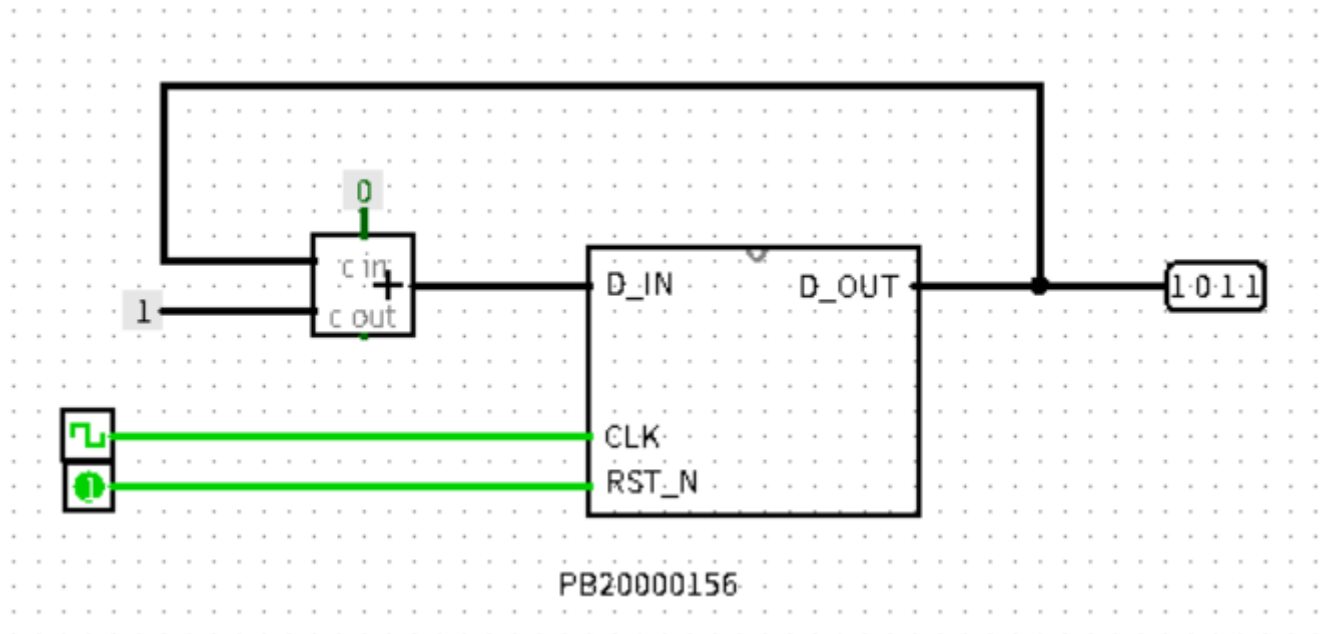


实验练习

## Problem1


电路如图所示：S 和 R 都为 1 时保持，仅 S 为 0 时输出 Q 设为 1，仅 R 为 0 时输出 Q 设为 0，S 和 R 都为 0 时状态未定义。

电路图如下：

 

## Problem2

电路图如下：

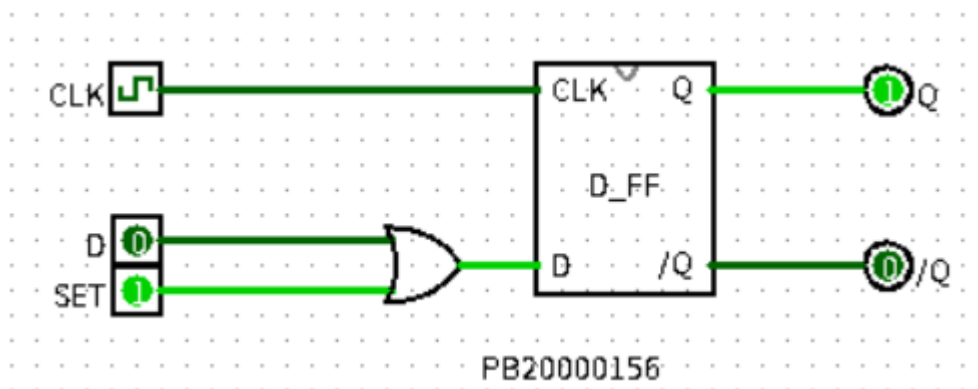


当SET为1时，D端输入为1，进行同步复位。

Verilog 思路：在时钟上升沿根据 set 的值给 q 赋值。


```
module d_ff_s(
    input clk,set,d,
    output reg q);
always@(posedge clk)
begin
    if(set==1)
        q<=1'b1
    else
        q<=d
end
endmodule
```

## Problem3


- 搭建有异步复位功能的D触发器。

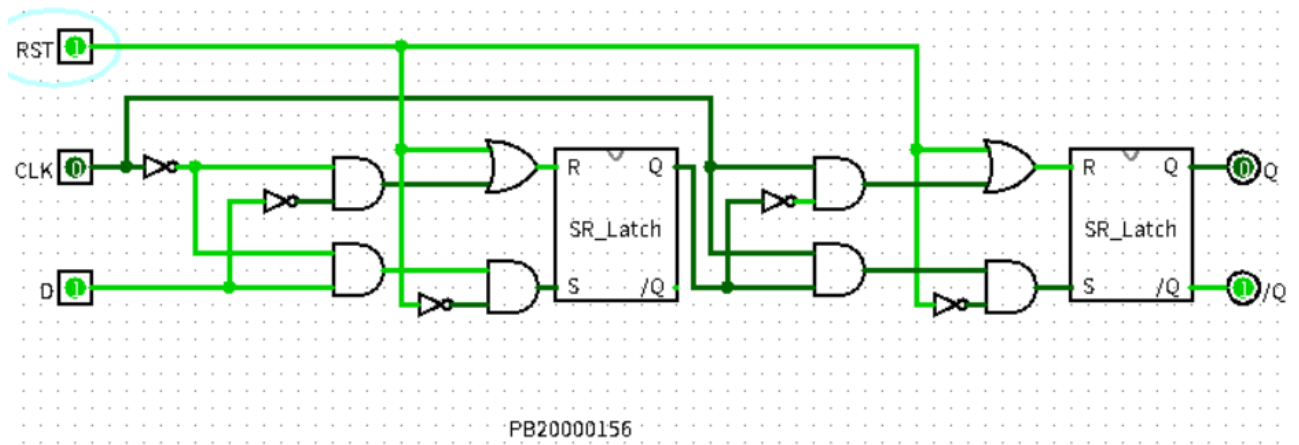

- 使用该触发器搭建4位寄存器。

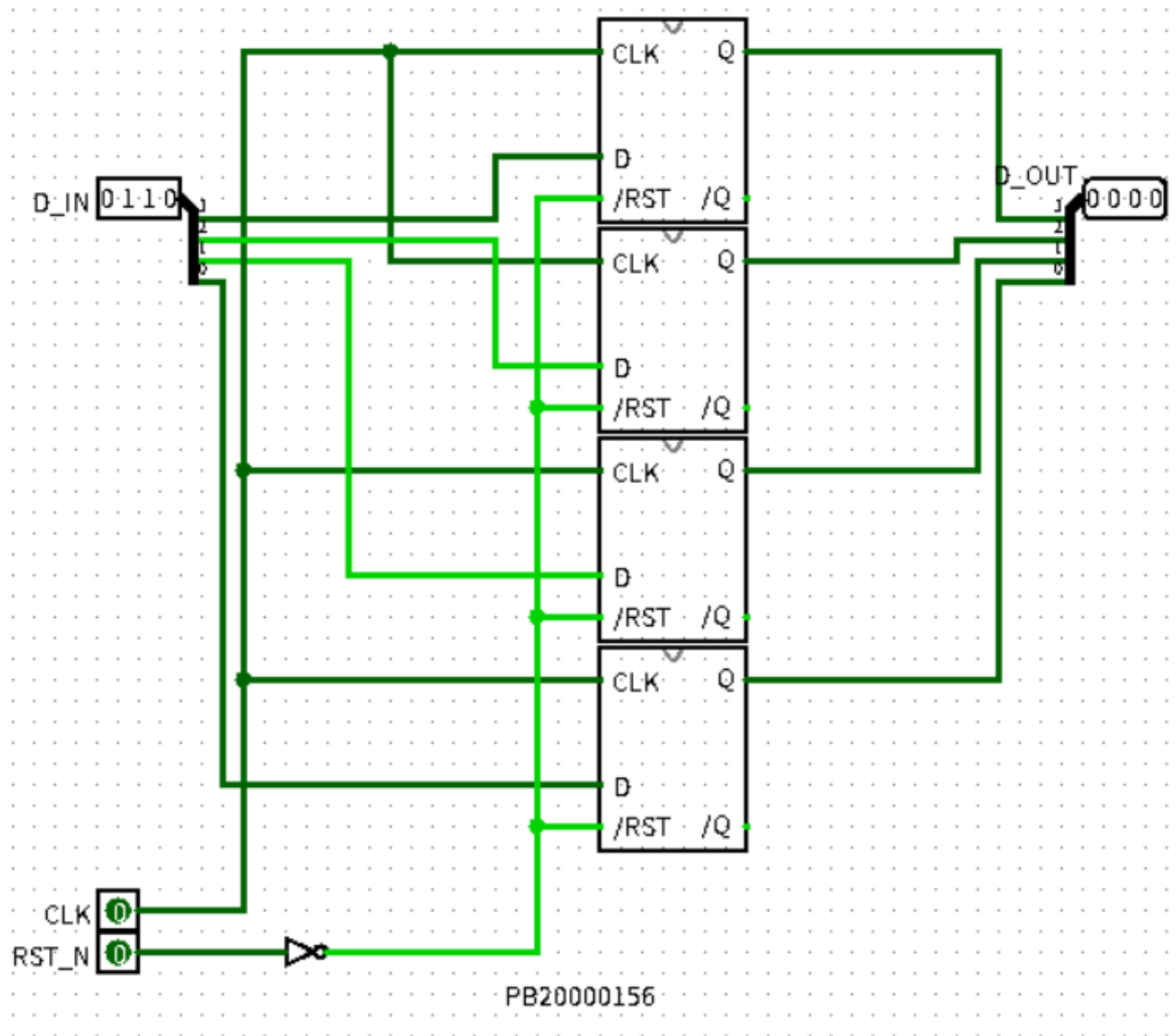

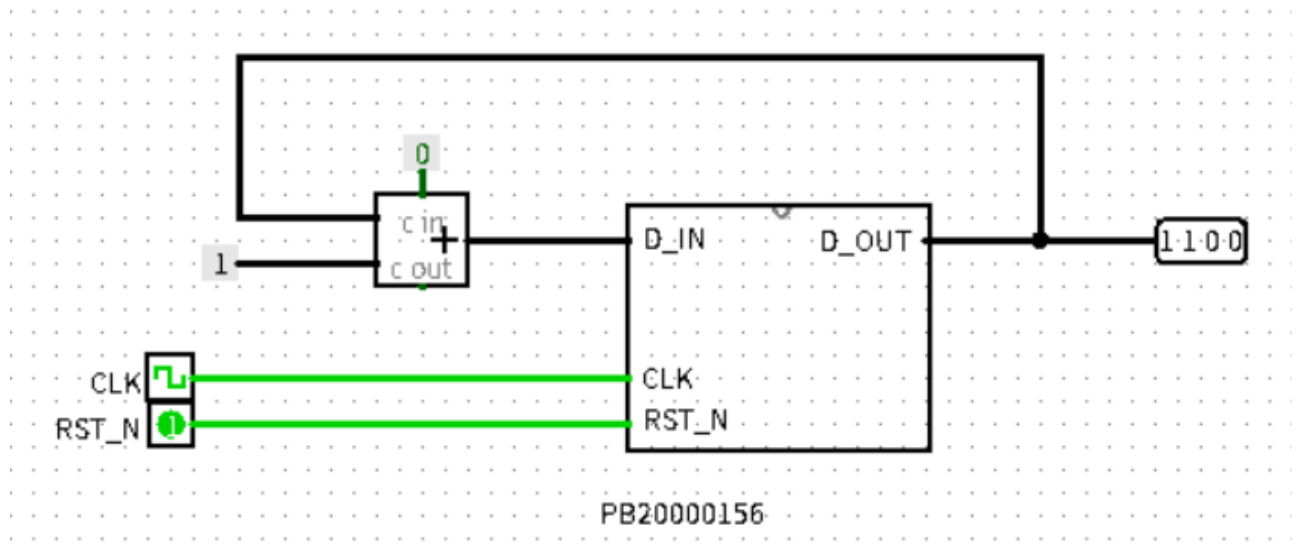- 将寄存器每次的输出用加法器加一作为下一次的输入，随着时钟信号更新，即可作为计数器。



Verilog代码：

```

module d_ff_r(
    input clk,rst_n,d,
    output reg g);
always@(posedge clk or negedge rst_n)
begin
    if(rst_n==1'b0)
        q<=1'b0;
    else
        q<=d;
end
endmodule

module reg4(
    input clk,[3:0]d_in,rst_n,
    output[3:0] d_out);
d_ff_r ff3(clk,d[3:3],rst_n,d_out[3:3]);
d_ff_r ff2(clk,d[2:2],rst_n,d_out[2:2]);
d_ff_r ff1(clk,d[1:1],rst_n,d_out[1:1]);
d_ff_r ff0(clk,d[0:0],rst_n,d_out[0:0]);
endmodule


module counter(
    input clk,rst_n,
    output[3:0] g);
wire [3:0]din;
add add(d_out,4'b1,1'b0,din);
reg4 reg4(clk,din,rst_n,g);
endmodule

```

## Problem4

计数器部分类似，但使用数据选择器控制复位信息。同时检测到结果降为0后进行复位。

电路图：

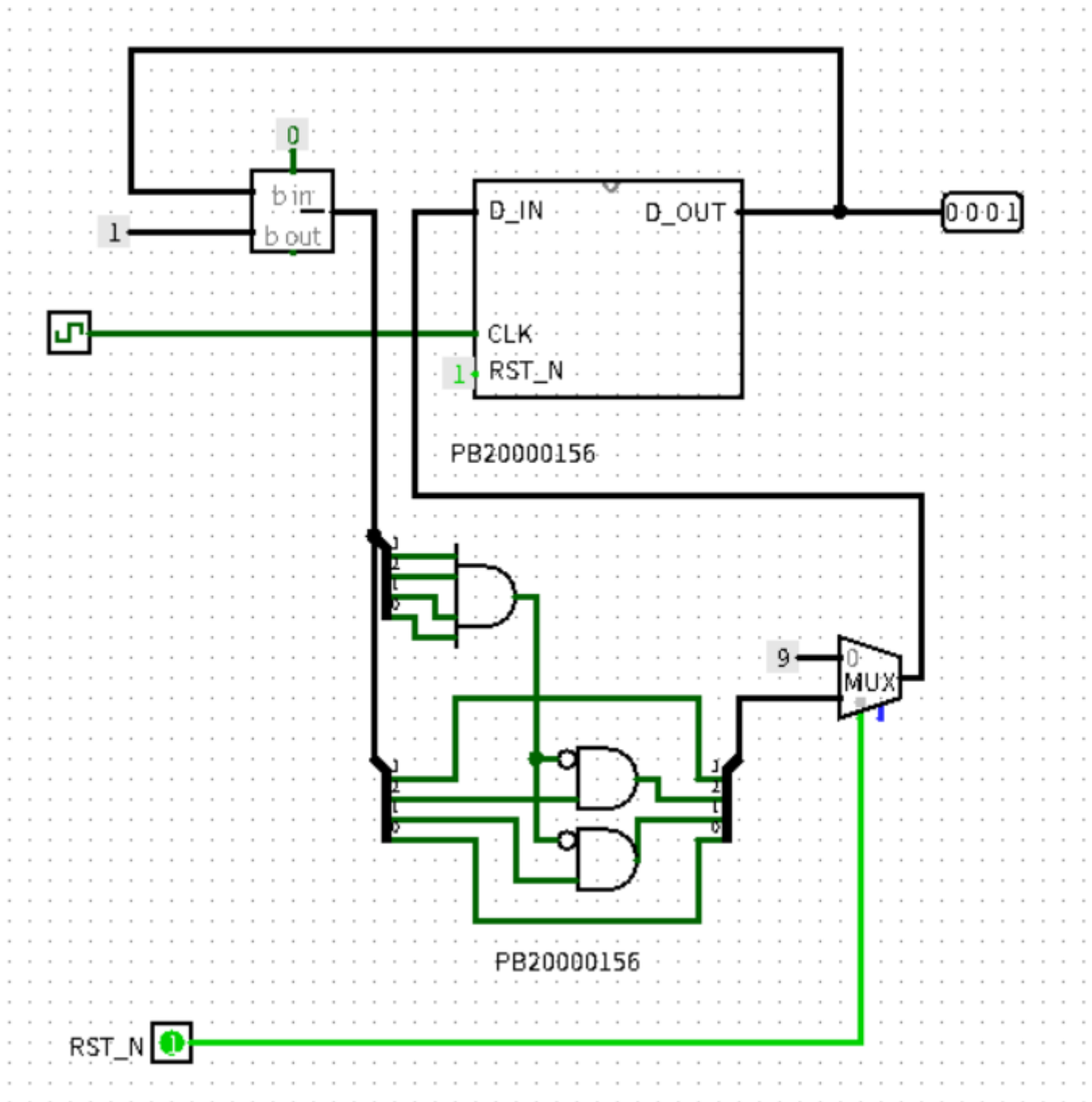

Verilog:

```

module counter(
    input clk,
    input rst_n,
    output reg[3:0] g);
always@(posedge clk)
begin
    if(rst_n==1'b0)
        g<=4'b1001;
    else
        begin
            if(g==4'b0000)
                g<=4'b1001;
            else
                g<=g-1;
        end
    end
end

```



```


end
end
endmodule

```

本题Verilog直接对计数器采用了时序逻辑的写法。

## Problem5

直接取反即可。

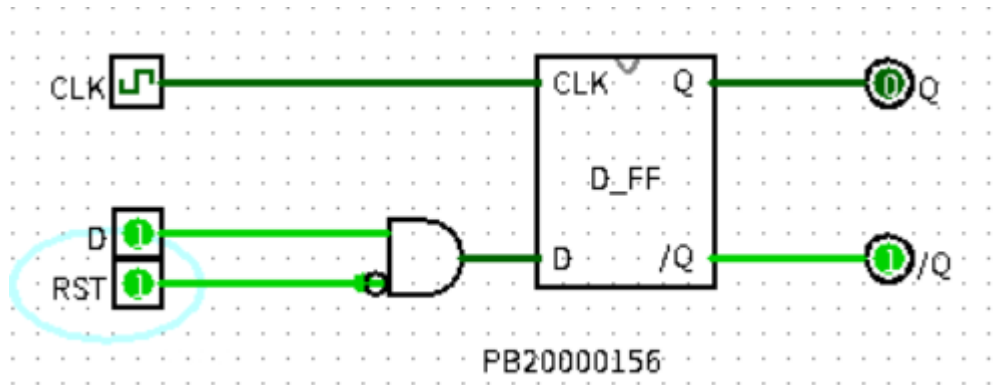

Verilog :

```

module d_ff_s(
    input clk,rst,d,
    output reg q);
always@(posedge clk)
begin
    if(rst==1'b1)
        q<=1'b0
    else
        q<=d
end
endmodule

```

## 总结与思考

- 通过本次实验掌握了使用 Logisim 搭建时序逻辑电路的方法，同时也知道了如何写对应的 Verilog 代码。初次设计电路时也遇到了不少问题，如异步复位不能直接给输出赋值，这些都为将来进一步实验提供了经验。
- 本次实验难易度中等。
- 任务量较大，主要是因为非简单题目比较多，触发器的设计较费时间。
- 无改进建议。